

Du schéma au montage

1/ Montage 1

Notez, dans le tableau ci-dessous, le nom et le symbole de chaque composant électronique présent dans le montage puis faire le schéma dans le cadre.

Liste des composants observés dans le montage	
Nom	symbole


Manipuler :/.....
 M2 : Réaliser un montage à partir d'un schéma.

Ecrire:
/.....
 E5 : Faire le schéma d'un montage.

Schéma du montage

2/ Schéma 1

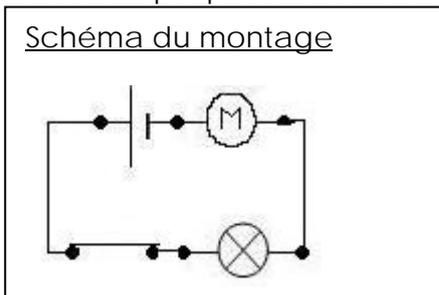Notez, dans le tableau ci-dessous, le nom et le symbole de chaque composant électronique présent dans le schéma du montage puis faire le montage.



Liste des composants observés dans le montage	
Nom	symbole

3/ Montage 2

Faire le schéma dans le cadre. Et expliquez comment vous faites.

Schéma du montage

Pour faire un schéma normalisé d'un montage,

je.....

.....


.....

.....

3/ schéma 2

Faire le montage représenté par le schéma ci-dessous. Et expliquez comment vous

Schéma du montage

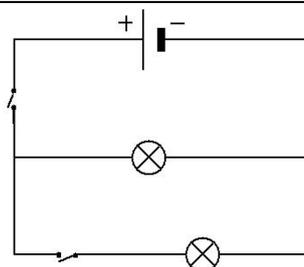

Pour faire un montage à partir d'un schéma normalisé,

je.....

.....

.....


.....

Du schéma au montage

FEUILLE REPONSES


1/ Montage 1

Liste des composants observés dans le montage	
Nom	symbole
Générateur ou alimentation	
Résistance	
lampe	
Interrupteur ouvert	
Interrupteur fermé	

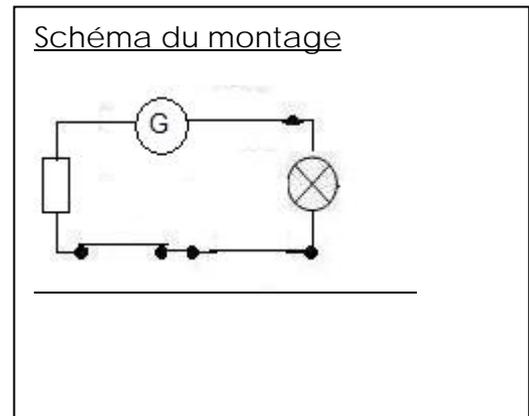

2/ Schéma 1

Liste des composants observés dans le montage	
Nom	symbole
pile	
moteur	
lampe	
Interrupteur fermé	

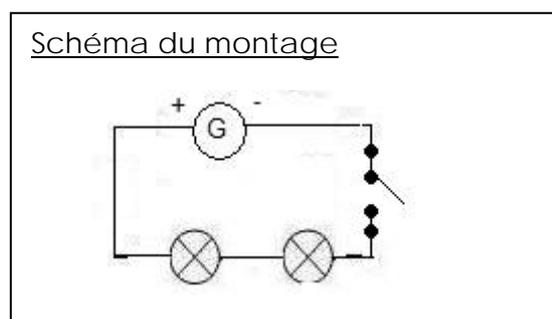

3/ Montage 2

Faire le schéma dans le cadre. Et expliquez comment vous faites.